

# EDA 大作业二

## 投币式手机充电仪

### 实验报告



姓名：常成  
班级：自 75 班  
学号：2017010252

## 一、实验目的


1. 学习自顶向下、分模块的数字系统分析、设计与调试方法。
2. 学习编写测试文件，编写 **testbench** 对设计电路进行仿真验证。
3. 掌握规范使用硬件描述语言描述状态机电路的方法。

## 二、预习任务

 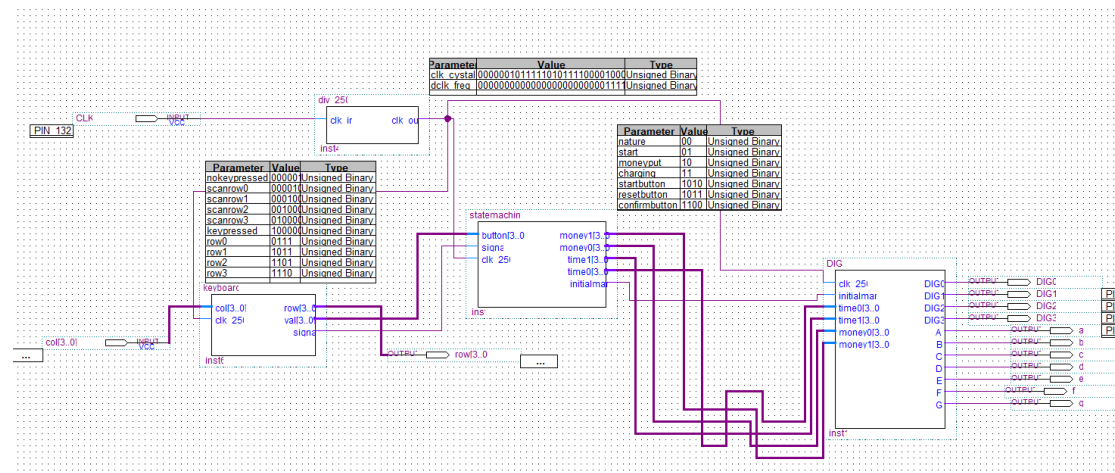
1. 阅读并分析任务要求，画出电路的总体框图，注明各功能模块及其引脚。
2. 根据任务要求画出控制电路的状态转换图。



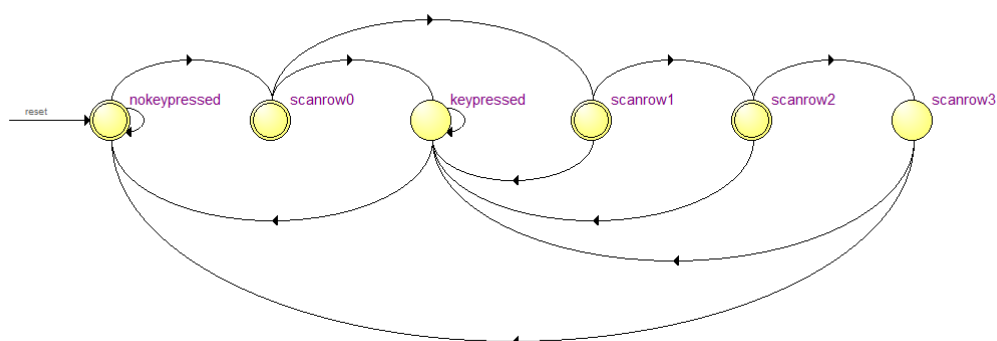- (1) Clk\_250: 分频器，将晶振产生的 50MHz 的时钟信号分频为 250Hz;
- (2) Keyboard: 键盘输入模块，采用行扫描方式，定义为无按键输入、扫描第一行、扫描第二行、扫描第三行、扫描第四行、按键输入信号等六个状态，在有按键时进行防抖处理，**signal** 为非抖动有效按键的输出信号；下图是生成的状态转换图；



 - (3) Statemachine: 状态机模块，定义为 **nature** (初始状态)、**start** (开始状态)、**moneyput** (投币状态)、**charging** (充电状态)，下图是生成的状态转换图：




(4) DIG: 数码管扫描显示模块, 以 250Hz 时钟信号扫描显示数码管, 利用人眼的暂留效应, 使四个数码管产生同时显示数字的效果, 利用获得的 money1、money0、time1、time0, 在数码管上显示对应数字;

### 三、设计思路及各模块功能分析
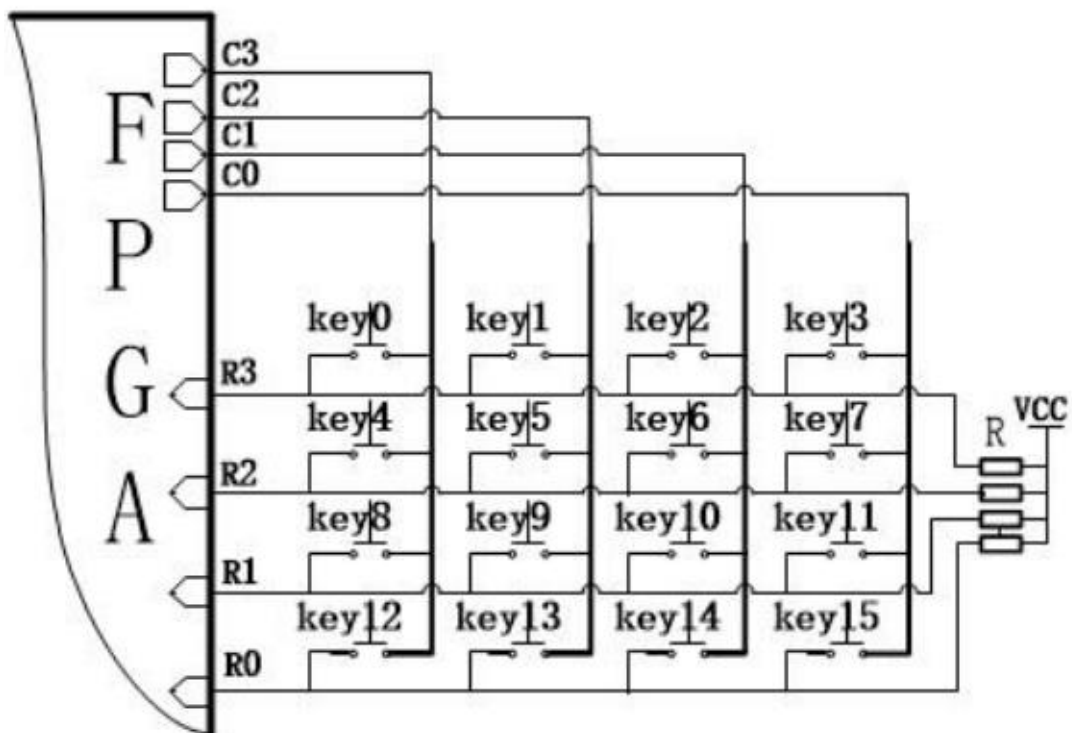
#### 1. 矩阵键盘:

首先分析矩阵键盘的原理, FPGA 板中矩阵键盘的设计是在行线和列线的每个交叉点上设置一个按键, 当某一个按键被按下时, 行线上的电平值将改变。




我的扫描思路是对行线 row0~row3 以跑马灯型式编码, 循环输出 “0111、1011、1101、1110”; 同时检测列线的状态, 如列线上均为高电平, 即值为 “1111”, 表明没有按键按下。如检测到某列线上出现低电平, 则表示键盘中有按键按下, 同时开启行线的扫描, 当某一行中有按键按下, 转化为 keypressed, 这时扫描暂停, 相当于将此时的行线与列线编码固定住, 每一对行列值都对应着不同的数字和功能按键。


矩阵键盘的防抖功能: 在 keypressed 状态采用一个计数变量 count, 由于采用的是 250Hz 时钟信号进行扫描, 考虑到按键抖动时间不会超过 20ms, 因此当

计数变量从 0 计数至 5 时，即可认为是有效非抖动按键，这时将 signal 信号置为 1，后方连接的状态机模块读取按键值，否则视为抖动，signal 变量一直为 0。

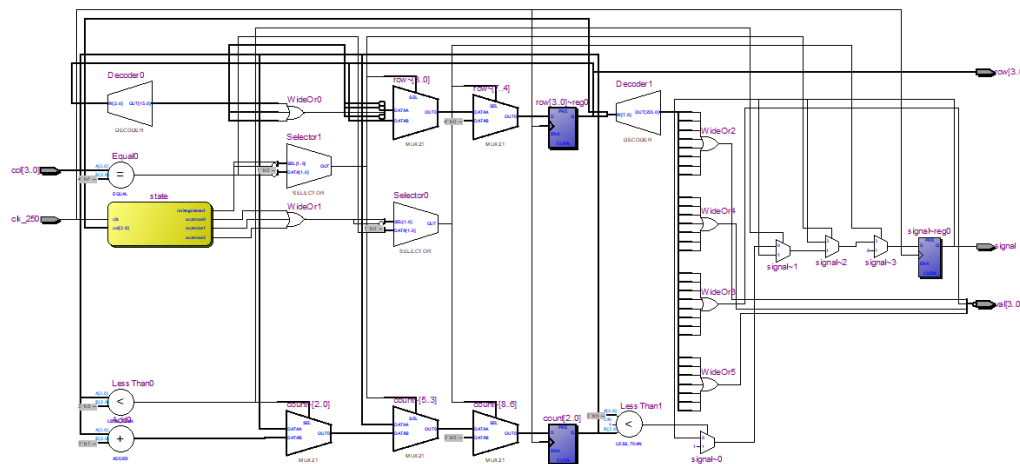矩阵键盘的防长按键功能：由于正常按键本身按键时间已经足够长，所以只需做到在 signal 有效信号输出时，只读取一次变量值即可，因此在之后的状态机模块取 signal 的上升沿作为 always 模块的敏感表信号，当上升沿到来时，读取 button 的值，并且只读取一次，以防止长按键多次输入数字的情况。



## 2. 状态机模块：

 

状态转换：


- (1) 初始状态：四位数码管全灭状态，按下开始键后转化为开始状态；
- (2) 开始状态：10s 无动作转化为初始状态，当输入数字键后转化为投币状态；
- (3) 投币状态：按下清零键转化为开始状态，按下确认键转化为充电状态；
- (4) 充电状态：充电结束后，返回到开始状态，同时将钱数清零；

功能实现：


- (1) 10s 无动作灭灯功能：同样，设定一个计数变量 count10s, 由于采用 250Hz 时钟信号扫描，因此当计数变量计数至 2500，即计数 10s 的时间后，将状态转化为初始状态，同时将 initialmark 信号置为 1，输出后即数码管灭灯；
- (2) 钱数输入功能：将 money 和 time 均置为 8 位二进制变量，这里 money 和 time 的二进制值并不是其真实值，而是用前四位表示第一个数字，后四位表示第二个数字，这样处理会在之后将各位的值传递给 DIG 输出模块时带来方便；取时钟信号的上升沿，读取输入的 button 值，因作业要求不允

(3) 充电时间的计算: 若此时 `money[3:0]` 的值的 2 倍高于 9, `chargetime[7:4]` 的值需要接受进位, 因此等于 `money` 前四位的二倍加一; 否则, `chargetime[7:4]` 的值等于 `money` 的前四位的二倍即可; `chargetime` 的后四位等于 `money` 的后四位值的二倍除以 10 的余数; 每当 `money`、`chargetime` 的值改变时, `money1`、`money2`、`time1`、`time2` 的值实时改变, 实现了同步显示;

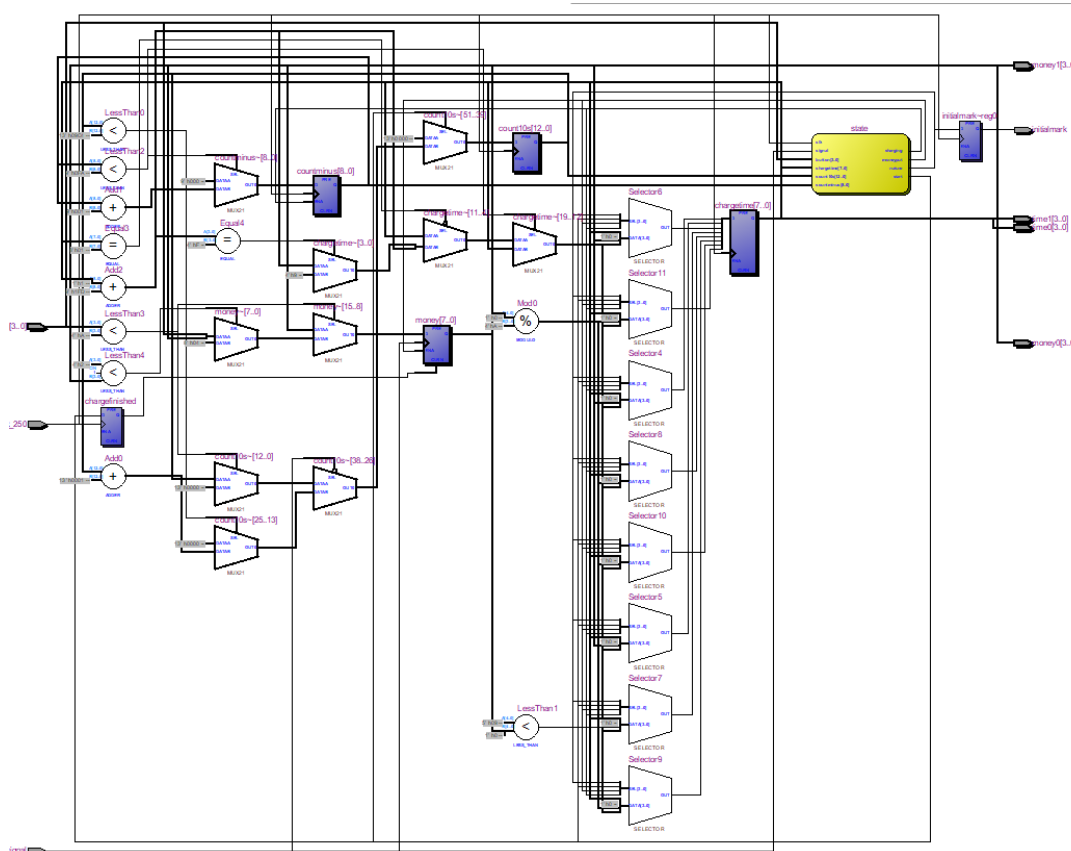(4) 倒计时功能: 同样引入一个计数变量 `countminus`, 当计数变量达到 250 时, `chargetime` 的值减一, 同时将 `countminus` 置零, 如此循环直至 `chargetime` 的值减至 0, 状态转化为开始状态; 需要注意的是, 因为 `chargetime` 是八位取值, 也就是说, `chargetime` 在减数字的过程中, 后四位会出现 1111 的情况, 这时需要强制将其转化为 1001, 这样就实现了时间真实值的减法运算。




 引入计数变量 `clk_count`，由晶振产生 50MHz 的信号，当计数变量计至 50 000 000/2\*250=100 000 时，时钟信号取反，如此实现分频功能；


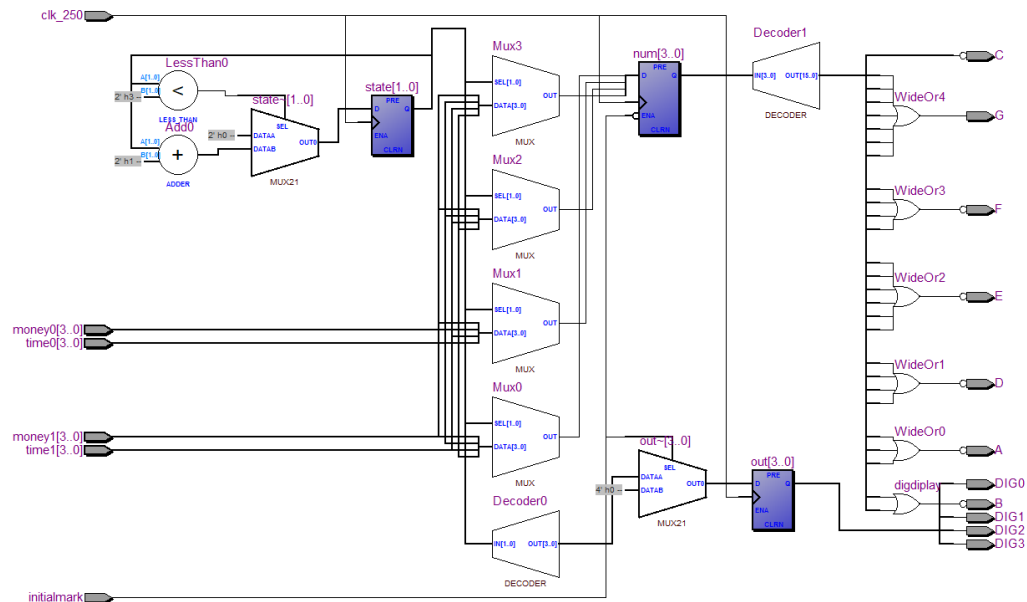
#### 4. DIG 显示模块:

显示模块也相当于小型状态机，将其设置为四个状态，分别为扫描四个数码管，同时在其上显示按键对应的数字，将数字对应的段显示赋值给 a,b,c,d,e,f,g, 实现显示功能；




各模块引脚含义

| 模块       | 引脚名 (I/O)              | 功能            |
|----------|------------------------|---------------|
| 分频器模块    | Clk_in(I)              | 晶振输入 50MHz 信号 |
|          | Clk_out(O)             | 分频输出 250Hz 信号 |
| DIG 显示模块 | DIG0\DIG1\DIG2\DIG3(O) | 四位数码管         |
|          | a,b,c,d,e,f,g(O)       | 七段数码管显示       |
|          | Clk_250(I)             | 250Hz 时钟信号    |
|          | Money1[3:0](I)         | 钱数十位          |
|          | Money0[3:0](I)         | 钱数个位          |
|          | Time1[3:0](I)          | 时间十位          |
|          | Time0[3:0](I)          | 时间个位          |
|          | Initialmark(I)         | 灭零信号          |
| 键盘输入模块   | Col[3:0](I)            | 列线判断是否有键按下    |
|          | Clk_250(I)             | 250Hz 时钟信号    |
|          | Row[3:0](O)            | 行线判断是否有键按下    |
|          | Initial(O)             | 灭零信号          |
|          | Signal(O)              | 有效按键判断信号      |
|          | Val[3:0](O)            | 按键对应值         |
| 状态处理模块   | Button[3:0](I)         | 按键对应值         |
|          | Clk_250(I)             | 250Hz 时钟信号    |
|          | Signal(I)              | 有效按键判断信号      |
|          | Initialmark(O)         | 灭零信号          |
|          | Money1[3:0](O)         | 钱数十位          |


|  |                |      |
|--|----------------|------|
|  | Money0[3:0](O) | 钱数个位 |
|  | Time1[3:0](O)  | 时间十位 |
|  | Time0[3:0](O)  | 时间个位 |

四、仿真测试及验证

1. 键盘仿真：

 


图一

 

图二

从仿真波形图一中可以见到，当有输入（对应列 col 为 4'h7 时）直到输入结束，signal 并不会变化，原因是持续时间太短，在波形图中只有 3ms，因此视为抖动，系统并不会认为这是一个有效按键；

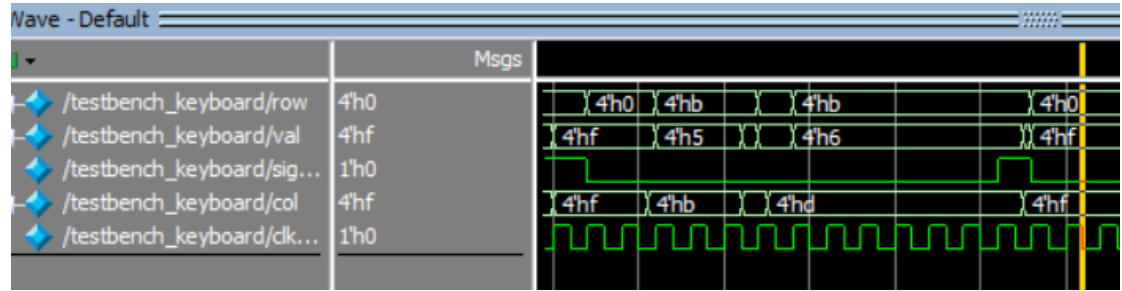
在仿真波形图二中，可以看到当 col 输入时间足够长（4'h7）,持续超过 20ms，系统认为这是一个有效按键，在经过大约 5 个时钟周期后 signal 变为 1，将触发信号传递给状态机；验证了防抖功能的正确。



图三

之后的波形同样验证了这一点，如图三所示，当 col 值变为 4'hb 后，虽然同时在行列处于不同状态时，val 值也相应地被同步赋为相应的值，但是因为这一按键持续时间太短（约 10ms），signal 信号并不会提供输出，之后 col 变为 4'hd，并且持续 30ms，认为是正常的按键，signal 在 20ms 判定时间结束之后变为 1；同时上述不同取值也可以验证键盘不同数字对应关系正确。

2. 状态机仿真：

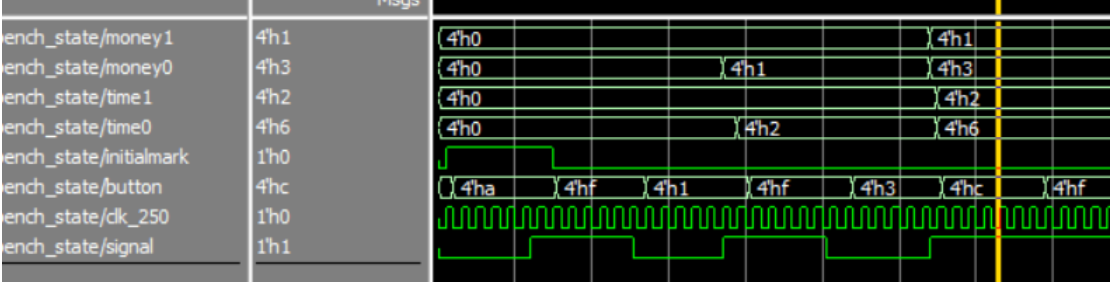




图四

初始 initialmark 变量为 1，系统处于灭灯状态，当按下开始键（对应 4'h1）后，经过 20ms，signal 变为 1，经过一个时钟周期后，initialmark 变为 0，系统处于开始状态；


当按下按键 1 时（对应 4'h1），经过 20ms，signal 置为 1，同时 money0 和 time0 被赋以相应的值；

 当再按下按键 3 时（对应 4'h3），经过 20ms，确认为有效输入，同时 money1,money0,time1,time0 被赋以相应的值；



图五

在图五中，为启动倒计时，可见钱数一直稳定显示，时间每隔 1s 的时间减少 1；

 

图六

在图六中，为倒计时结束时，可见在持续 10s 没有动作后，initialmark 信号置为 1，系统进入初始状态同时灭灯；

这样就验证了所有的情况。

## 五、设计和调试中遇到的问题及解决方法

1. 这次大作业真的是遇到了好多玄学 bug，首先是状态转换图始终无法生成，后来才知道是 state 变量作为输出的原因（因为一直在用 state 变量作为输出看仿真是否正确），为了状态转换图我修改了 n 次状态机代码，也在这里耽误了很多时间；
2. 键盘输入值的时候，之前总是要按两下才可以，后来意识到因为最初设计时我是取 signal 上升沿读值，而有效按键对应的行列值也是在上升沿才被赋值，并且在行列值确定之后才会确认按键值，因此该上升沿读取按键可能存在延迟或无效；解决办法是将 row, col 一直动态赋值，在 signal 上升沿到达时直接读取；
3. 10s 无动作，开始状态转化为初始状态，之前我的 count10s 变量只在 start 状态中赋值变化，这样导致的问题是：当 start 状态时有输入导致状态变化时，count10s 的值并不会置 0；当再次回到开始状态后，时间小于 10s 数码管就会灭掉，解决办法是在其他三个状态中都将 count10s 置零；
4. 充电时间倒计时时，当时间倒计时为 0 时，钱数并不会马上置零，后来发现是计数变量控制 chargetime 减少的过程中多进行了一次循环，因此延迟 1s，修改循环判定条件后问题得以解决。

## 六、作业总结

1. 这次作业需要用到 verilog 语言，在之前的几次实验和大作业 1 的时候，我就



初步接触了语言的学习，因此在大作业 2 发布后，语言的学习没有成为很大的障碍，但是 debug 的过程依然艰辛；

2. “仿真”，顾名思义，是要仿出实际情况，我在本次作业也是格外注意了这一点，对于键盘模块，在按键抖动和长按键时间的处理上进行了妥善安排；对于状态机模块，按键出现赋值之后，signal 信号只有在 20ms 之后才会出现高电平，确认为有效按键，因此在仿真时，signal 信号的时间设置要晚于 button 值 20ms，不宜出现其他时间；同时，仿真尽量要覆盖全面，将可能出现的各种情况尽量都显示在波形图上，逐项检查，这样下载到 FPGA 板上时也不会出现很多问题；

3. verilog 语言的束缚确实很少，但是也是真的容易出错，VHDL 看上去比较复杂，有很多模块化的看上去冗余的语言，这也是我抵触和没有学习 VHDL 的原因，直观上感觉 verilog 和 VHDL 更像是 C 语言和 C++ 的关系，之后有时间也是想体验下 VHDL 语言的应用；

4. 这次作业比较贴近生活实际，同时设计想法具有很多优点。首先是客户友好性，比如在未确认充电前均可清零，防止因为输错按键造成损失；还有资源节约性，在开始状态 10s 后无动作系统自动灭灯，减少能源损耗等等。这也提醒我们在设计一款产品时，要综合考虑多方面的因素，而不应该仅仅停留在“能用就行”的层面。

最后感谢老师和助教在大作业完成和验收的过程中给予我的帮助！